

課題17-5

コード

TopModule.v

```
module TopModule(  
    //////////// CLOCK ////////////  
    input                CLK1,  
    input                CLK2,  
    //////////// SEG7 ////////////  
    output [7:0]         HEX0,  
    output [7:0]         HEX1,  
    output [7:0]         HEX2,  
    output [7:0]         HEX3,  
    output [7:0]         HEX4,  
    output [7:0]         HEX5,  
    //////////// Push Button ////////////  
    input [1:0]          BTN,  
    //////////// LED ////////////  
    output [9:0]         LED,  
    //////////// SW ////////////  
    input [9:0]          SW  
  
);  
wire clk, res, wq;  
wire [3:0] wq;  
wire [7:0] hex;  
  
m_rs_flipflop u1(BTN[0], BTN[1], clk, wq); //clock  
  
assign res = SW[0];          //reset  
  
m_counter(clk, res, wq);     //counter  
  
m_seven_segment u2(wq, hex);  
  
assign LED={6'h0,wq};  
assign HEX0=hex;  
assign HEX1=8'hff;  
assign HEX2=8'hff;  
assign HEX3=8'hff;  
assign HEX4=8'hff;  
assign HEX5=8'hff;  
  
endmodule
```

Counter.v

```

module m_rs_flipflop(input set,input reset,output q,output nq);
    assign q=~(set & nq);
    assign nq=~(reset & q);
endmodule

module m_counter( ck, res, q );
    input  ck, res;
    output [3:0] q;
    reg    [3:0] q;

    always @( posedge ck or posedge res )
    begin
        if( res == 1'b1 )
            q <= 4'h0;
        else
            q <= q + 4'h1 ;
        end
    end
endmodule

```

SevenSegment.v

```

module m_seven_segment(input [3:0] idat,output [7:0] odat);

function [7:0] LedHex;
    input [3:0] num;
    begin
        case (num)
            4'h0:      LedHex = 8'b11000000;  // 0
            4'h1:      LedHex = 8'b11111001;  // 1
            4'h2:      LedHex = 8'b10100100;  // 2
            4'h3:      LedHex = 8'b10110000;  // 3
            4'h4:      LedHex = 8'b10011001;  // 4
            4'h5:      LedHex = 8'b10010010;  // 5
            4'h6:      LedHex = 8'b10000010;  // 6
            4'h7:      LedHex = 8'b11111000;  // 7
            4'h8:      LedHex = 8'b10000000;  // 8
            4'h9:      LedHex = 8'b10011000;  // 9
            4'ha:      LedHex = 8'b10001000;  // A
            4'hb:      LedHex = 8'b10000011;  // b
            4'hc:      LedHex = 8'b11000110;  // C
            4'hd:      LedHex = 8'b10100001;  // d
            4'he:      LedHex = 8'b10000110;  // E
            4'hf:      LedHex = 8'b10001110;  // F
            default:    LedHex = 8'b11111111;  // LED OFF
        endcase
    end
endfunction

assign odat = LedHex(idat);

```

```
endmodule
```

動作確認

- ボタンを押すとカウントが進み、HEX0に16進数が表示された
- SW0をあげるとリセットされた