

課題 16-3

コード

TopModule.v

```
module TopModule(  
    //////////// CLOCK ////////////  
    input                CLK1,  
    input                CLK2,  
    //////////// SEG7 ////////////  
    output [7:0]         HEX0,  
    output [7:0]         HEX1,  
    output [7:0]         HEX2,  
    output [7:0]         HEX3,  
    output [7:0]         HEX4,  
    output [7:0]         HEX5,  
    //////////// Push Button ////////////  
    input [1:0]          BTN,  
    //////////// LED ////////////  
    output [9:0]         LED,  
    //////////// SW ////////////  
    input [9:0]          SW  
  
);  
  
wire [7:0] input_0, input_1, output_0, output_1;  
wire [3:0] sum;  
wire co;  
  
m_seven_segment u0(SW[3:0], input_0);  
m_seven_segment u1(SW[7:4], input_1);  
  
add4 u2(SW[3:0], SW[7:4], 1'b0, sum, co);  
  
m_seven_segment u3(sum, output_0);  
m_seven_segment u4(co, output_1);  
  
assign LED={6'h0,SW[7:0]};  
assign HEX0=output_0;  
assign HEX1=output_1;  
assign HEX2=input_0;  
assign HEX3=input_1;  
assign HEX4=8'hff;  
assign HEX5=8'hff;  
  
endmodule
```

SevenSegment.v

```
module m_seven_segment(input [3:0] idat,output [7:0] odat);

function [7:0] LedHex;
    input [3:0] num;
    begin
        case (num)
            4'h0:      LedHex = 8'b11000000; // 0
            4'h1:      LedHex = 8'b11111001; // 1
            4'h2:      LedHex = 8'b10100100; // 2
            4'h3:      LedHex = 8'b10110000; // 3
            4'h4:      LedHex = 8'b10011001; // 4
            4'h5:      LedHex = 8'b10010010; // 5
            4'h6:      LedHex = 8'b10000010; // 6
            4'h7:      LedHex = 8'b11111000; // 7
            4'h8:      LedHex = 8'b10000000; // 8
            4'h9:      LedHex = 8'b10011000; // 9
            4'ha:      LedHex = 8'b10001000; // A
            4'hb:      LedHex = 8'b10000011; // b
            4'hc:      LedHex = 8'b11000110; // C
            4'hdc:      LedHex = 8'b10100001; // d
            4'he:      LedHex = 8'b10000110; // E
            4'hf:      LedHex = 8'b10001110; // F
            default:   LedHex = 8'b11111111; // LED OFF
        endcase
    end
endfunction

assign odat = LedHex(idat);

endmodule

module add4(input [3:0] a, b,
            input      ci,
            output [3:0] sum,
            output      co);

    assign {co, sum} = a + b + ci;
endmodule
```

動作確認

- スイッチと対応する16進数がHEX2,3に表示された
- 足し算の結果がHEX0,1に表示された