

## 課題22-3

### コード

#### TopModule.v

```
module TopModule(
    //////////// CLOCK ////////////
    input          CLK1,
    input          CLK2,
    //////////// SEG7 ////////////
    output [7:0]    HEX0,
    output [7:0]    HEX1,
    output [7:0]    HEX2,
    output [7:0]    HEX3,
    output [7:0]    HEX4,
    output [7:0]    HEX5,
    //////////// Push Button ////////////
    input [1:0]     BTN,
    //////////// LED ////////////
    output [9:0]    LED,
    //////////// SW ////////////
    input [9:0]     SW

);

//=====
// 内部信号定義
//=====
reg  [3:0] cnt;      // 表示位置を制御する4bitカウンタ
wire      clk_1s;   // 1秒周期クロック

//=====
// 50MHz → 1Hz 分周回路
//=====
// CLK1(50MHz)を入力し、1秒ごとに1パルス出力
m_prescale50M tim(
    .CLK1(CLK1),
    .c_out(clk_1s)
);

//=====
// 1秒ごとにカウンタ更新
//=====
always @(posedge clk_1s) begin
    cnt = cnt + 1;    // 4bitなので 0~15 で循環
end

//=====
// LED表示
```

```
//=====
assign LED[0] = SW[0]; // スイッチ0の状態をLED0に表示

//=====
// ROMを使った7セグ表示
// cnt にオフセットを加えて
// 文字が横にスクロールするように表示
//=====
m_rom u1(cnt+5, SW[0], HEX0);
m_rom u2(cnt+4, SW[0], HEX1);
m_rom u3(cnt+3, SW[0], HEX2);
m_rom u4(cnt+2, SW[0], HEX3);
m_rom u5(cnt+1, SW[0], HEX4);
m_rom u6(cnt+0, SW[0], HEX5);

endmodule
```

## Rom.v

```
//=====
// 7セグ用ROMモジュール
//=====
// adr : 表示文字アドレス
// sw : 表示切替スイッチ
// dat : 7セグ出力データ
//=====
module m_rom(
    input [3:0] adr, // 文字位置アドレス
    input sw, // 表示切替用スイッチ
    output [7:0] dat // 7セグメントLED出力
);

    reg [7:0] data; // 内部保持用レジスタ
    assign dat = data; // 出力に接続

    //=====
    // アドレスが変化したら即時更新
    //=====
    always @(adr) begin
        //-----
        // sw = 1 のとき
        // "G00dbyE " を表示
        //-----
        if(sw) begin
            case (adr)
                4'h0: data = 8'b11000010; // G
                4'h1: data = 8'b11000000; // 0
                4'h2: data = 8'b11000000; // 0
                4'h3: data = 8'b10100001; // d
                4'h4: data = 8'b10000011; // b
            endcase
        end
    end
```

```

        4'h5: data = 8'b10010001; // y
        4'h6: data = 8'b10000110; // E
        4'h7: data = 8'b11111111; // スペース
        4'h8: data = 8'b11000010; // G
        4'h9: data = 8'b11000000; // O
        4'ha: data = 8'b11000000; // O
        4'hb: data = 8'b10100001; // d
        4'hc: data = 8'b10000011; // b
        4'hd: data = 8'b10010001; // y
        4'he: data = 8'b10000110; // E
        4'hf: data = 8'b11111111; // スペース
        default: data = 8'hff;
    endcase
end
//-----
// sw = 0 のとき
// "HELLO " を表示
//-----
else begin
    case (adr)
        4'h0: data = 8'b10001001; // H
        4'h1: data = 8'b10000110; // E
        4'h2: data = 8'b11000111; // L
        4'h3: data = 8'b11000111; // L
        4'h4: data = 8'b11000000; // O
        4'h5: data = 8'b11111111; // スペース
        4'h6: data = 8'b11111111; // スペース
        4'h7: data = 8'b11111111; // スペース
        4'h8: data = 8'b10001001; // H
        4'h9: data = 8'b10000110; // E
        4'ha: data = 8'b11000111; // L
        4'hb: data = 8'b11000111; // L
        4'hc: data = 8'b11000000; // O
        4'hd: data = 8'b11111111; // スペース
        4'he: data = 8'b11111111; // スペース
        4'hf: data = 8'b11111111; // スペース
        default: data = 8'hff;
    endcase
end
end
endmodule

//=====
// 50MHz → 1Hz 分周回路
//=====
module m_prescale50M(
    input  clk,    // 50MHz クロック
    output c_out   // 1秒ごとのパルス出力
);

    reg [25:0] cnt; // 50,000,000 まで数えるカウンタ
    wire      wcout; // カウンタ満了フラグ

    // カウンタが 49,999,999 に達したら 1 を出力

```

```
assign wcout = (cnt == 26'd49999999) ? 1'b1 : 1'b0;
assign c_out = wcout;

// クロック立ち上がりでカウント
always @(posedge clk) begin
    if (wcout)
        cnt <= 26'd0;          // 1秒経過でリセット
    else
        cnt <= cnt + 26'd1;
end
endmodule
```

## 動作確認

- スイッチのON/OFFで "HELLO " と "GOOdbye " の表示を切り替え可能
- 7セグLEDに文字が左にスクロールして表示される

## 解説

m\_prescale50M を用いて 50MHz のクロックを分周し 1 秒に 1 回だけ High になるパルスを生成している。このパルスを表示更新のタイミングとして使用することで 表示速度を人間が読み取りやすい速さにしている。

cnt は 1 秒ごとに 1 ずつ増加する 4 ビットのカウンタで 0 から 15 まで循環する。この値は 現在どの文字を表示するかを決めるためのスクロール位置として使われている。

文字の表示には m\_rom を使用しており これは文字パターンを格納した ROM である。入力として 表示したい文字番号を示す adr と 表示内容を切り替えるためのスイッチ信号 sw を受け取り 出力として 7 セグメント LED の点灯パターンを生成する。

各 7 セグメント LED には cnt に異なるオフセットを加えた値を adr として与えている。1 秒ごとに cnt が増加することで 各表示器が参照する文字アドレスが順番にずれていき その結果 文字列が左方向へ流れているように見える。